
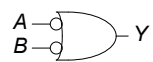




NAND

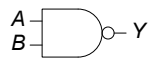

$$Y = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR

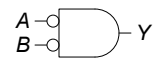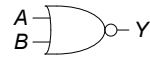

$$Y = \overline{A + B} = \overline{A} \overline{B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0